

ÉTUDE D'UN ADDITIONNEUR COMPLET À PROPAGATION DE RETENUES

("Full ripple carry adder")

1. Spécification

a/ Spécification de l'interface

Un additionneur complet à N bits effectue la somme de deux opérandes A et B (mots binaires à N bits) et d'une entrée de retenue I (un seul bit) et fournit la somme tronquée à gauche S (mot binaire de N bits) et le bit de retenue C sortante.

 


Figure 1: Interface de l'additionneur

b/ Spécification du comportement

Nous allons exprimer ici les sorties au moyen d'une expression algébrique des entrées.

Le mot obtenu en concaténant C et S est bien la somme de A, B et I.

En appelant ici # l'opérateur d'addition (pour éviter de la confondre avec l'opérateur OU +) et : l'opérateur de concaténation :


$C : \underline{S} = \underline{A} \# \underline{B} \# I$

2. Analyse

a/ analyse préliminaire du traitement à effectuer

Étudions ce que valent chacun des bits.

 Pour ce faire, sur un exemple, effectuons l'addition à la main comme à l'école primaire, mais en binaire, des opérandes de 4 bits 1100 et 1110 :



On découpe en tranches, et on fait le calcul tranche par tranche, de droite à gauche ;

Dans chaque tranche, pour calculer le bit résultat n°n S_n , on ajoute:

- le bit de retenue C_{n-1} venant de la tranche précédente n°n-1 (C comme "Carry", report, retenue);
- le bit n°n A_n du mot A ;
- le bit n°n B_n du mot B .

4	3	2	1	0	←rang du bit
1	1	0	0	0	←retenues venant de la tranche précédente à ajouter
#	1	1	0	0	←mot opérande <u>A</u>
	1	1	1	0	←mot opérande <u>B</u>
	1	0	1	0	←mot résultat <u>S</u>

Nous voyons déjà qu'il nous faut garder le bit de retenue C_{N-1} sortante à gauche que nous appellerons C; le vrai résultat complet non tronqué de l'addition est : $C : \underline{S} = \underline{A} \# \underline{B} \# I$ où : est ici le symbole de concaténation.

Bien sûr, on a effectué ici $\underline{A} \# \underline{B} = \underline{A} \# \underline{B} \# 0$.

Supposons que nous voulions effectuer $\underline{A} \# \underline{B} \# 1$
Il suffirait d'ajouter 1

4	3	2	1	0	←rang du bit
1	1	0	0	0	←retenues venant de la tranche précédente à ajouter
#	1	1	0	0	←mot opérande <u>A</u>
	1	1	1	0	←mot opérande <u>B</u>
				1	←1 en plus
	1	0	1	1	←mot résultat <u>S</u>

Mais c'est par pure convention que nous avons placé 0 pour la retenue de droite (il n'y avait pas de retenue venant de droite). Nous pouvons tout simplement mettre ce 1 dans cette case et l'appeler "retenue d'entrée I":

4	3	2	1	0	←rang du bit
1	1	0	0	1	←retenues venant de la tranche précédente à ajouter
#	1	1	0	0	←mot opérande <u>A</u>
	1	1	1	0	←mot opérande <u>B</u>
	1	0	1	1	←mot résultat <u>S</u>

De manière générale, et en appelant la retenue d'entrée I :

4	3	2	1	0	←rang du bit
C_3	C_2	C_1	C_0	I	←retenues venant de la tranche précédente à ajouter
#	A_3	A_2	A_1	A_0	←mot opérande <u>A</u>
	B_3	B_2	B_1	B_0	←mot opérande <u>B</u>
	S_3	S_2	S_1	S_0	←résultat <u>S</u>

b/ Décomposition en tranches de un bit


Nous allons donc affecter un opérateur (une tranche de un bit) pour chaque bit de sortie S_n .
Nous voyons que nous effectuons le même calcul sur chaque colonne. En extrayant la tranche n° :

retenue vers tranche suivante →	C_n	n	←rang du bit
		C_{n-1}	←retenue venant de la tranche précédente à ajouter
		A_n	←bit opérande A_n
		B_n	←bit opérande B_n
		S_n	←bit résultat S_n

Appelons I_n la retenue à ajouter à la tranche n° , et C_n la retenue sortant de la tranche n° .

On a la propagation des retenues :

 $I_n = C_{n-1} \text{ pour } n \in [1 .. N-1]$ $I_0 = I$ $C = C_{N-1}$
--



Puisque le traitement est identique dans toutes les tranches, on peut donc remplacer chaque tranche n° par une copie (instance) ADD_n^1 d'une tranche modèle ALU^1 avec des entrées de un seul bit $A=A_n, B=B_n$; la sortie somme S_n est la sortie S de la tranche n° ADD_n^1 .
 L'entrée de retenue I de la tranche n° est $I_n = C_{n-1}$ = sortie de retenue C de la tranche $n^{\circ}-1$;
 la retenue sortante C de l'additionneur complet ADD^N est la sortie de retenue C de la dernière tranche à gauche ADD_{N-1}^1 :


 


Figure 2: Décomposition de l'additionneur en tranches de 1 bit

 

Nous allons maintenant spécifier la tranche modèle.
Son interface est :

 


Figure 3: Interface d'une tranche modèle: additionneur à 1 bit

Étudions maintenant son comportement. Cette tranche est un additionneur à un seul bit qui effectue la somme non tronquée:

$$C : S = A \# B \# I$$

Puisqu'il y a peu de bits d'entrée et de sortie, on peut aussi représenter le comportement par une table de vérité pour C et S (ici juxtaposées avec une seule colonne par sortie) est donc la table d'addition :

ABI	C	S
000	0	0
001	0	1
010	0	1
011	1	0
100	0	1
101	1	0
110	1	0
111	1	1

← $CS = 0 \# 1 \# 1 = (2)_{10} = 10 \Rightarrow C = 1 \text{ et } S = 0$

← $CS = 1 \# 1 \# 1 = (3)_{10} = 11 \Rightarrow C = 1 \text{ et } S = 1$

c/ Polynôme booléen de chaque sortie

Retenue de sortie

On va donc l'exprimer directement sous forme d'un polynôme booléen réduit, en dressant sa table de Karnaugh:

AB	00	01	11	10
I				
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Diagram showing Karnaugh map for C (output) with groupings: W (01, 11), U (11, 10), and V (01, 11, 10, 11).

On recouvre tous les 1 et aucun 0 avec des rectangles de largeur et hauteur puissance de 2, aussi grands et peu nombreux que possible.

On considère que la table est en fait :


- enroulée autour d'un axe perpendiculaire à un côté d'au moins 4 cases (par exemple 00 est voisin de 10) (c'est le cas ici, elle est donc enroulée verticalement, le bord gauche coïncide avec le bord droit);
- repliée autour d'une médiane perpendiculaire à un côté d'au moins 8 cases (sur une table à 8 colonnes ou lignes, 011 est voisin de 111 et 001 de 101 car ils ne diffèrent que d'un seul bit).

On obtient 3 rectangles représentant chacun un monôme (un produit).

Sur le rectangle U, seules les coordonnées de A et B sont constantes. Le produit U ne contient donc que A et B. De plus, $AB=11$ sur ce rectangle.

Donc A et B sont respectivement représentés par A et B dans le produit qui vaut donc : $U = A \bullet B$.

 (Si l'on avait $AB=01$ sur le rectangle par exemple, on aurait : $U = /A \bullet B$). C est le OU de tous les produits :



Note : Fonction phi

L'opérateur donnant C à partir de A, B et I n'est pas associatif mais est commutatif; il donne 1 quand au moins 2 bits sont à 1; c'est la fonction booléenne standard $\varphi(A, B, I)$ (cf. maths discrètes)

$$C = \varphi(A, B, I)$$

Bit de somme

La table de Karnaugh correspondant à la table de vérité de S (A, B, I) est :

AB	00	01	11	10
I				
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Callouts: $A./B./I$ (points to cell 0,10), $/A./B./I$ (points to cell 1,00), $/A.B./I$ (points to cell 1,01), $A.B.I$ (points to cell 1,11)

Le polynôme booléen réduit du bit somme S est donc :

$$S = A \bullet B \bullet I + /A \bullet B \bullet I + /A \bullet /B \bullet I + /A \bullet B \bullet /I + A \bullet /B \bullet /I$$

Note: À quelle opération connue sur A, B et I correspond S ?

Méthode 1: D'après la table de vérité de S :

- S = 0 quand on ajoute un nombre pair (0 ou 2) de bits à 1
- S = 1 quand on ajoute un nombre impair (1 ou 3) de bits à 1

Ceci est la propriété essentielle du XOR, évidente pour 2 bits, et facile à étendre par récurrence à un nombre quelconque N de bits (cf. annexe). On en déduit:

$$S = A \oplus B \oplus I \quad \text{ceci n'est pas un polynôme booléen !}$$

Méthode 2: Cette opération o est associative, puisque si l'on effectue d'abord (A o B) puis on ajoute I on a le même résultat que si on effectue d'abord B o I puis on l'ajoute à A :

$$(A \circ B) \circ I = A \circ (B \circ I)$$

Elle est aussi commutative: $A \circ B = B \circ A$

Considérons donc l'opération sur deux bits seulement A et B ; la table de vérité de A o B est :

A B	0	1
0	0	1
1	1	0

On reconnaît la table de vérité du OU exclusif ("eXclusive OR" ou XOR) qui est effectivement associatif et commutatif. Par conséquent l'opérateur o recherché est le XOR noté \oplus . Donc l'expression algébrique de S est $A \oplus B \oplus I$.

Méthode 3: Pour 3 bits, on peut aussi directement vérifier la formule ci-dessus a posteriori ; en effet, développons S en utilisant l'expression du XOR $A \oplus B = /A \bullet B + A \bullet /B$

$$A \oplus B \oplus I = (A \oplus B) \oplus I = (/A \bullet B + A \bullet /B) \oplus I = (/A \bullet B + A \bullet /B) \bullet I + (/A \bullet B + A \bullet /B) \bullet /I$$

On a, utilisant les lois de Morgan puis en développant :

$$/(/A \bullet B + A \bullet /B) = /(/A \bullet B) \bullet /(A \bullet /B) = (A + /B) \bullet (/A + B) = A \bullet /A + A \bullet B + /B \bullet /A + /B \bullet B$$

Or il est facile de vérifier que (il y a deux cas: A=1 et A=0) : $/A \bullet A = 0$. De même : $/B \bullet B = 0$

Il s'ensuit que : $/(/A \bullet B + A \bullet /B) = A \bullet B + /A \bullet /B$

D'où, en reportant puis en développant :

$$A \oplus B \oplus I = (A \bullet B + /A \bullet /B) \bullet I + (/A \bullet B + A \bullet /B) \bullet /I = A \bullet B \bullet I + /A \bullet B \bullet I + /A \bullet /B \bullet I + /A \bullet B \bullet /I + A \bullet /B \bullet /I$$

Ceci correspond bien au polynôme booléen réduit déterminé ci-dessus.

Note: Table de vérité étendue

On remarque que le comportement d'une tranche d'additionneur peut s'exprimer au moyen de la table de vérité étendue:

C	S
$\varphi(A, B, I)$	$A \oplus B \oplus I$

Annexe: Démonstration de la propriété du XOR

Soit N bits $\underline{x}_N = (x_1, x_2, \dots, x_N) \in B^N$ Appelons $Q_N(\underline{x})$ = nombre de ces bits à 1

Nous allons montrer par récurrence que: $\forall (x_1, x_2, \dots, x_N) \in B^N, S_N = x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_N = 1 \Leftrightarrow Q_N(\underline{x}_N)$ impair

La propriété est vraie pour N = 2: on peut le vérifier sur chaque cas dans le tableau ci-dessous :

x_0	x_1	0		1	
0		Q_2 pair	0	Q_2 impair	1
1		Q_2 impair	1	Q_2 pair	0

Supposons que la propriété soit vraie pour N bits.

Pour N+1 bits, $\underline{x}_{N+1} = (x_1, x_2, \dots, x_N, x_{N+1})$ et $S_{N+1} = x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_N \oplus x_{N+1} = (x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_N) \oplus x_{N+1} = S_N \oplus x_{N+1}$

La propriété étant vraie pour N bits, $S_N = 1 \Leftrightarrow Q_N(\underline{x}_N)$ impair

Donc pour Q_N pair, $S_N=0$ et pour Q_N impair, $S_N=1$.

Par ailleurs, si Q_N est pair et $x_{N+1} = 0$, alors Q_{N+1} ne change pas et est donc toujours pair.

En même temps $S_{N+1} = S_N \oplus x_{N+1} = 0 \oplus 0 = 0$.

On peut résumer les 4 cas en donnant la parité de Q_{N+1} et la valeur de S_{N+1} pour Q_N pair ou impair et $x_{N+1} = 0$ ou 1 dans le tableau suivant:

Q_N	S_N	x_{N+1}	0		1	
pair	0		Q_{N+1} pair	0	Q_{N+1} impair	1
impair	1		Q_{N+1} impair	1	Q_{N+1} pair	0

On note que $S_{N+1} = 1 \Leftrightarrow Q_{N+1}$ impair ; la propriété est donc vraie pour N+1 bits

Elle est donc vraie pour tout $N \geq 2$.