

# RAPPEL

## ENTITÉ

```
entity nom is
-- les ports d'entrées/sorties
port (in1 : in std_logic;
      in2 : in std_logic;
      -- port_nom: sens(in/out/inout) type;
      ...
      out1 : out std_logic;
      out2 : out std_logic;
      ...
      outn : out std_logic
      );
end;
-- end entity;
-- end nom;
```

# RAPPEL

## ARCHITECTURE

```
architecture arch_nom of nom is
  -- partie déclarative de l'architecture
  signal sig1, sig2, ..., sign : std_logic;
  -- signal nom : type;

  -- utilisation de composants
  component comp_nom
  ...
end component;

begin
  ...
end;
-- end nom;
```

## RAPPEL

### INSTRUCTIONS

- concurrentes  
→ en dehors d'un process
- séquentielles  
→ à l'intérieur d'un process

```
architecture arch_nom of nom is
  signal sig1, sig2: std_logic;
begin
  -- instruction concurrente
  sig1 <= a xor b;
  --instruction séquentielle
  process(a,b) --process(all)
  begin
    sig2 <= a xor b;
  end process;
end;
```



# RAPPEL

## INSTRUCTIONS

concurrent

```
architecture arch_nom of nom is
begin
with sel select
    sortie <= in1 when "00",
              in2 when "01",
              in3 when "10",
              ...
              in1 when others;
end;
```

séquentiel

```
architecture arch_nom of nom is
begin
process(all)
begin
case sel is
    when "00" => sortie <= in1;
    when "01" => sortie <= in2;
    when "10" => sortie <= in3;
    ...
    when others => sortie <= in1;
end case;
end process;
end;
```

# RAPPEL

## INSTRUCTIONS

concurrent

```
architecture arch_nom of nom is
begin
    sortie <= in1 when sig1 = '0'
        else in2;
end;
```

séquentiel

```
architecture arch_nom of nom is
begin
    process(all)
    begin
        if sig1='0' then
            sortie <= in1;
        else
            sortie <= in2;
        end if;
    end process;
end;
```

## PARAMÈTRES GÉNÉRIQUES

```
entity nom is
-- paramètres génériques
generic (param1: integer:=10;
         param2: integer:=10;
         ...
         paramn: integer:=10
);
-- les ports d'entrées/sorties
port (in1 : in std_logic_vector(param1-1 downto 0);
      out1 : out std_logic_vector(param2-1 downto 0);
      ...
      outn : out std_logic
);
end;
```

# LE MULTIPLEXEUR

## EXEMPLE DE DESCRIPTION GÉNÉRIQUE

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MuxGenerique is
generic ( TAILLE : integer := 8 );
port (
    in0, in1, in2, in3 : in
    std_logic_vector(TAILLE-1 downto 0);
    Selecteur : in std_logic_vector(1 downto 0);
    Sortie : out std_logic_vector(TAILLE-1 downto
0));
end MuxGenerique;
```

# LE MULTIPLEXEUR

## EXEMPLE DE DESCRIPTION GÉNÉRIQUE

```
architecture CaseProcess of MuxGenerique is
begin
process(all)
begin
case Selecteur is
  when "00" => Sortie <= in0;
  when "01" => Sortie <= in1;
  when "10" => Sortie <= in2;
  when others => Sortie <= in3;
end case;
end process;
end CaseProcess;
```

# LE MULTIPLEXEUR

## EXEMPLE DE DESCRIPTION GÉNÉRIQUE

Création d'un paquetage pour déclarer une constante :

```
package Config is
  constant TAILLEDATA : integer;
end package Config;
package body Config is
  constant TAILLEDATA: integer := 16;
end package body Config;
```

Il est aussi possible de déclarer une constante dans la partie déclarative du fichier, dans l'entité ou dans un `process` selon la visibilité souhaitée.

Instanciation et paramétrage du multiplexeur générique :

# LE MULTIPLEXEUR

## EXEMPLE DE DESCRIPTION GÉNÉRIQUE

```
library work;
-- appel du package Config
use work.Config.all;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Multiplexeur16bits is port (
    ina, inb, inc, ind : in std_logic_vector(TAILLEDATA-1 downto 0);
    Sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
    S : out std_logic_vector(TAILLEDATA-1 downto 0));
end Multiplexeur16bits;

architecture instance of Multiplexeur16bits is
-- partie déclarative de l'archi
component MuxGenerique is
generic ( TAILLE : integer := 8 );
port ( in0, in1, in2, in3 : in std_logic_vector(TAILLE-1 downto 0);
    Selecteur : in std_logic_vector(1 downto 0);
    Sortie : out std_logic_vector(TAILLE-1 downto 0));
```

# LE MULTIPLEXEUR



## EXEMPLE DE DESCRIPTION GÉNÉRIQUE

```
end component;  
  
begin  
-- instantiation du composant  
MonMux: MuxGenerique  
  generic map(TAILLE=>TAILLEDATA)  
  port map(in0=>ina,in1=>inb,in2=>inc,in3=>ind,  
          Selecteur=>Sel,Sortie=>S);  
end instance;
```

# LE DÉCODEUR
  
## FONCTION ET SPÉCIFICATIONS

- Optimisation d'un cas particulier du multiplexeur
- Très utilisé pour l'adressage
- Sortie active = sortie dont le numéro correspond à la valeur d'entrée
- *entree* : entier d'entrée sur N bits
- $\{Sortie_0; Sortie_1; \dots; Sortie_{2^N-1}\}$  : sorties sur 1 bit
- Sortie active =  $Sortie_{entree}$  ( $\forall$  autres inactives)



$$S_0 = \bar{e}_0 \cdot \bar{e}_1$$

$$S_1 = e_0 \cdot \bar{e}_1$$

$$S_2 = \bar{e}_0 \cdot e_1$$

$$S_3 = e_0 \cdot e_1$$

# LE DÉCODEUR

## DESCRIPTION VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Decodeur is
port(
    Entree: in std_logic_vector(1 downto 0);
    Sortie : out std_logic_vector(3 downto 0));
end Decodeur;

architecture ConcSelect of Decodeur is
begin
with Entree select
Sortie <= "0001" when "00",
        "0010" when "01",
```

# LE DÉCODEUR

## DESCRIPTION VHDL



```
"0100" when "10",  
"1000" when "11",  
"0000" when others;  
end ConcSelect;
```

- le cas Others n'est pas nécessaire ici pour la synthèse

# LE DÉCODEUR
  
## VUE DU NIVEAU TRANSFERT DE REGISTRES (RTL)


- On constate qu'il y a bien utilisation de multiplexeurs
- On retrouve l'entrée du décodeur comme sélecteur
- L'entrée du multiplexeur devient une constante



# LE DÉCODEUR
 
## VUE DU NIVEAU CELLULES FPGA



- On voit l'optimisation par rapport à la vue RTL



# L'ENCODEUR
  
## FONCTION ET SPÉCIFICATIONS

- Donne l'indice le plus élevé parmi les entrées actives
- Presque fonction «réciproque» du décodeur
- Priorité d'évènements (interruptions)
- $\{E_1; E_2; \dots; E_N\}$  : entrées binaires
- Sortie : entier (nb bits  $\geq \text{Log}_2(N)$ )
- Sortie = N si  $E_N$  active sinon N-1 si  $E_{N-1}$  active sinon... 1 si  $E_1$  active sinon 0



$$S_0 = e_3 + \bar{e}_3 \cdot \bar{e}_2 \cdot e_1$$

$$S_1 = e_3 + e_2$$

# L'ENCODEUR

## DESCRIPTION VHDL

- Nous utilisons un **process** pour bénéficier des indéterminations dans les choix

```
entity Encodeur is
port(
    Entree : in std_logic_vector(2 downto 0);
    Sortie : out std_logic_vector(1 downto 0));
end Encodeur;

architecture ProCase of Encodeur is begin
process (Entree)
begin
case? Entree is
    when "1--" => Sortie <= "11" ;
```

# L'ENCODEUR



## DESCRIPTION VHDL

```
        when "01-" => Sortie <= "10" ;  
        when "001" => Sortie <= "01" ;  
        when others => Sortie <= "00" ;  
    end case? ;  
end process;  
end ProCase;
```

# L'ENCODEUR
  
## VUE DU NIVEAU TRANSFERT DE REGISTRES (RTL)


- On constate à nouveau l'utilisation de multiplexeurs
- On retrouve l'entrée de l'encodeur comme sélecteur
- L'entrée du multiplexeur devient une constante



# L'ENCODEUR
 
## VUE DU NIVEAU CELLULES FPGA

- On voit à nouveau l'optimisation par rapport à la vue RTL



## EXERCICES

- ➊ Reprendre le multiplexeur et le modifier pour qu'il soit de type  $5 \rightarrow 1$ . Utiliser un **process**
- ➋ Que se passe-t-il si l'on n'utilise pas le cas **others** ?
- ➌ Reprendre le décodeur et le décrire en utilisant un **process**
- ➍ Reprendre l'encodeur et le décrire en utilisant uniquement des instructions **concurrentes**

# EXERCICES

## SOLUTION QUESTION 1

```
entity Multiplexeur is
port (
    in0, in1, in2, in3, in4 : in std_logic_vector(7
downto 0);
    Selecteur                : in std_logic_vector(2
downto 0);
    Sortie                   : out std_logic_vector(7
downto 0));
end Multiplexeur;

architecture CaseProcess of Multiplexeur is
begin
process(all)
```

# EXERCICES

## SOLUTION QUESTION 1

```
begin
  case Selecteur is
    when "000" => Sortie <= in0;
    when "001" => Sortie <= in1;
    when "010" => Sortie <= in2;
    when "011" => Sortie <= in3;
    when "100" => Sortie <= in4;
    when others => Sortie <= (others => '0');
  end case;
end process;
end CaseProcess;
```

# EXERCICES

## SOLUTION QUESTION 3

```
entity Decodeur is
port(
    Entree : in std_logic_vector(1 downto 0);
    Sortie : out std_logic_vector(3 downto 0));
end Decodeur;
architecture ConcSelect of Decodeur is
begin
process(all)
begin
    case Entree is
        when "00"    => Sortie <= "0001";
        when "01"    => Sortie <= "0010";
        when "10"    => Sortie <= "0100";
        when "11"    => Sortie <= "1000";
```



# EXERCICES

## SOLUTION QUESTION 3

```
        when others => Sortie <= "0000";  
end process;  
end ConcSelect;
```

# EXERCICES

## SOLUTION QUESTION 4


```
entity Encodeur is
port(
    Entree : in  std_logic_vector(2 downto 0);
    Sortie  : out std_logic_vector(1 downto 0));
end Encodeur;

architecture ProConc of Encodeur is begin
    Sortie(0) <= Entree(2) or (not Entree(2) and not
        Entree(1) and Entree(0));
    Sortie(1) <= Entree(2) or Entree(1);
end ProConc;
```


# ADDITIONNEUR

## FUNCTION ET SPÉCIFICATIONS

### Half adder

 

### Full adder

 

A	B	$C_{OUT}$	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$G = A \cdot B$$

$$P = A \oplus B$$

$$K = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

A	B	C	G	P	K	$C_{OUT}$	S
0	0	0	0	0	1	0	0
		1				0	1
0	1	0	0	1	0	0	1
		1				1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
		1				1	0
1	1	0	1	0	0	1	0
		1				1	1


# ADDITIONNEUR

## DESCRIPTION VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity additionneur is
port(
    a,b,cin : in std_logic;
    s,cout   : out std_logic);
end additionneur;
--end;
architecture archConc of additionneur is
begin
    s    <= a xor b xor cin;
    cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin);
end archConc;
```

# ADDITIONNEUR
 
## VUE DU NIVEAU TRANSFERT DE REGISTRE (RTL)



# SOUSTRACTEUR


Principe :

- Complémenter à 2 l'opérande à soustraire et réaliser une addition du résultat avec l'autre opérande

 Exemple :

Soustracteur

$$A - B = A + (-B) = A + \overline{B} + 1$$




Additionneur/soustracteur

mode addition :  $sub = 0$

mode soustraction :  $sub = 1$

$$A \pm B = A + (B \oplus sub) + sub$$

 

# SOUSTRACTEUR


## DESCRIPTION VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity soustracteur is
port(
    a,b,cin : in std_logic;
    s,cout : out std_logic);
end soustracteur;
--end;
architecture archConc of soustracteur is
    signal bn :std_logic;
begin
    bn <= not b;
    s <= a xor bn xor cin;
    cout <= (a and bn) or (a and cin) or (bn and cin);
end archConc;
```



# SOUSTRACTEUR
 
## VUE DU NIVEAU DE TRANSFERT DE REGISTRES (RTL)



# COMPARATEUR

## FUNCTIONALITÉ ET SPÉCIFICATIONS

### Principe :

- Calculer si  $A = B$  ou si  $A \geq B$  permet de déterminer les autres résultats de comparaison

$$EQ = (A = B) \quad NE = (A \neq B) = \overline{EQ} \quad GT = (A > B) = \overline{EQ} \cdot GE$$

$$GE = (A \geq B) \quad LT = (A < B) = \overline{GE} \quad LE = (A \leq B) = \overline{GE} + EQ$$

- $EQ = (A = B) = (B - A = 0)$
- $EQ_{i+1} = (A_i = B_i) \cdot EQ_i = \overline{(A_i \oplus B_i)} \cdot EQ_i$
- $EQ_0 = 1; EQ_n = EQ$  ou utiliser un soustracteur optimisé (sans sortie  $S_i$ )
- $GE = (A \geq B) = (A - B \geq 0)$
- $GE_{i+1} = (A_i > B_i) + (A_i = B_i) \cdot GE_i = A_i \cdot \overline{B_i} + \overline{(A_i \oplus B_i)} \cdot GE_i$
- $GE_0 = 1; GE_n = GE$  ou utiliser un soustracteur